

(1)

Correction Devoir Pollution harmonique

TS2 ETK

Questions:

1. $P_{\text{absorbé}} = \frac{P_U}{\eta} = \frac{1500}{0,83}$

$P_{\text{abs}} = 1807,2 \text{ W}$

2. $Q_{\text{abs}} = P_{\text{abs}} \times \tan \varphi$ $\cos \varphi = 0,81$

$= 1807,2 \times 0,7239$

$\varphi = 35,9^\circ$
 $\tan \varphi = 0,7239$

$Q_{\text{abs}} = 1308,4 \text{ VAR}$

3. $S_{\text{abs}} = \sqrt{P_{\text{abs}}^2 + Q_{\text{abs}}^2}$
 $= \sqrt{1807,2^2 + 1308,4^2} = 2231,1 \text{ VA}$

$S_{\text{abs}} = 2231,1 \text{ VA}$

4. $I_{\text{ligne}} = S,2 \text{ A.}$

$S = \sqrt{3} \times U \times I = \sqrt{3} \times 600 \times 5,2$

$S = 3602,6 \text{ VA.}$

5. On observe que le courant absorbé en ligne comporte de nombreux harmoniques, c'est ce qui explique que la puissance apparente est plus importante que la puissance active qu'il y a de dommage direct. $I \gg I_p$.

6. $I_{\text{fund}} = 3,2 \text{ A}$

7. $\varphi = 36^\circ \quad \cos \varphi_{\text{fund}} = \cos 36^\circ = 0,809$

8. $P = \sqrt{3} \times U \times I_{\text{fund}} \times \cos \varphi_{\text{fund}}$

$$= \sqrt{3} \times 600 \times 3,2 \times 0,809$$

$$\boxed{P = 1793,57 \text{ W}}$$

9. On peut remarquer que

$$P \approx P_{\text{nominal}} = 1807 \text{ W.}$$

10. L'harmonique fondamental transporte

la puissance active et réactive
appliquée par le moteur.

$$11. \text{THDI \%} = \sqrt{\frac{H_5^2}{H_1^2} + \frac{H_7^2}{H_1^2} + \frac{H_{11}^2}{H_1^2} + \frac{H_{13}^2}{H_1^2}}$$

$$= \sqrt{90^2 + 75,3^2 + 52,3^2 + 33,9^2}$$

$$\boxed{\text{THDI \%} = 132,87 \%}$$

L'appareil mesure 135% ce qui correspond.

1a.

On sait que $\text{THDI} > 50\%$
 (135%)

Donc la pollution sera forte
avec des dysfonctionnements probables.

1b.


Comme le variation absolu des courants harmoniques de fréquence élevée au réseau, les chutes de tensions测得的值将不会是正弦波形。在端点处测得的值将不会是正弦波形。

$$\bar{V}_{\text{Sens de bornes}} = \bar{V}_{\text{réseau}} - \underline{\bar{Z} \cdot \bar{I}}$$

A) non
sinusoïdale

La tension résultante sera alors non sinusoïdale.
 Il y a une distorsion de la tension du réseau.

14.

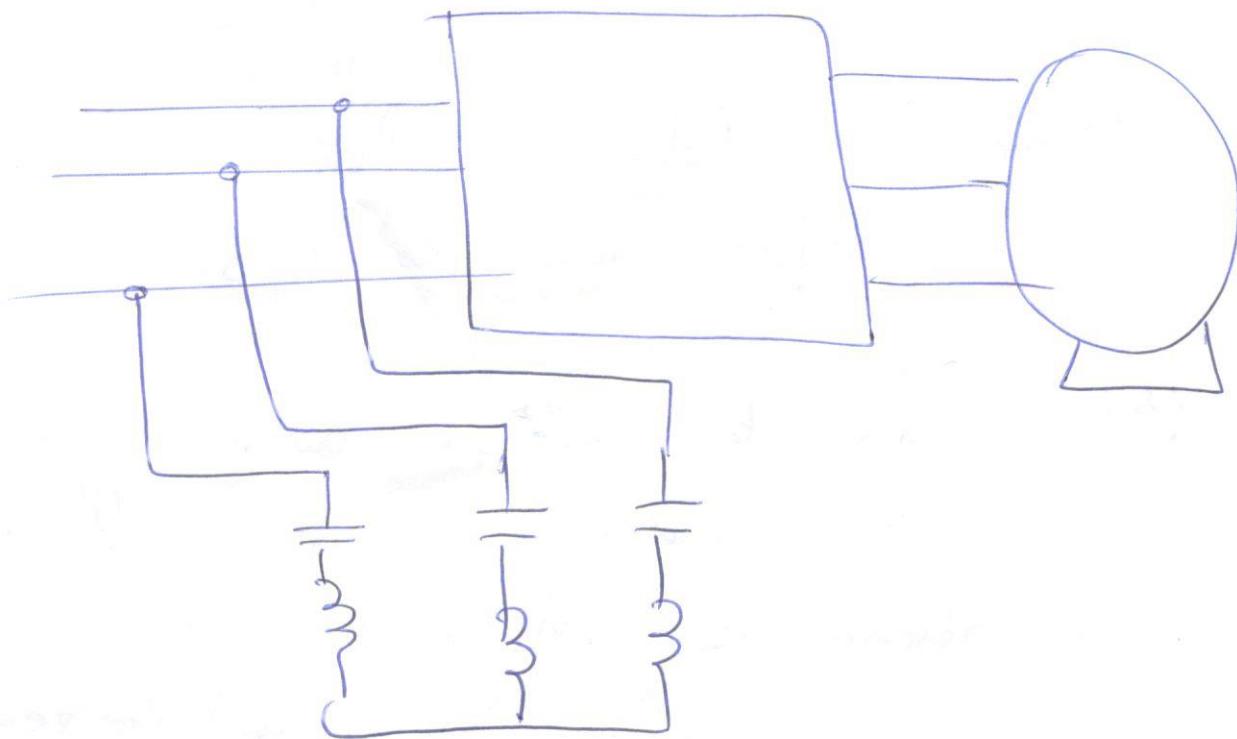

15. L'harmónique le plus important est H_5 à 90% de H_3

$$\text{soit } H_5 = 0,9 \times 5,2 = 4,68 \text{ A.}$$

la fréquence est $5 \times 50 \text{ Hz}$

$$f_5 = 250 \text{ Hz}$$

16.

$$Z_{\text{filter}} = L \times 5 \times \omega - \frac{1}{C \times 5 \times \omega}$$

le filtre voit son impédance s'annuler

$$\text{pour } f = 5 \times 50 \text{ Hz}$$

$$\text{d'où } 5 \cdot L \omega = \frac{1}{C \cdot 5 \cdot \omega}$$

$$L = \frac{1}{C \times 25 \times \omega^2}$$

17.

$$Z_{\text{filter}} = j \left(L \times \omega - \frac{1}{C \omega} \right)$$

$$= j \left(\frac{1}{C \cdot 25 \omega} - \frac{1}{C \omega} \right)$$

$$= j \left(\frac{1}{C \cdot 25 \times \omega} - \frac{25 \times 1}{25 \times C \omega} \right)$$

$$= j \left(\frac{-24}{C \cdot 25 \cdot \omega} \right)$$

C'est un imaginaire peu négatif donc

Zfilter se compare bien avec un condensateur Ceq

~~$$j \frac{1}{C_{\text{eq}} \cdot \omega} = j \frac{24}{C \cdot 25 \cdot \omega}$$~~

$$C_{\text{eq}} = C \times \frac{25}{24}$$

18.

$$\frac{Q}{3} = \frac{V^2}{\left(\frac{1}{C_{\text{eq}} \times \omega} \right)} - V \times C_{\text{eq}} \times \omega$$

$$C_{\text{eq}} = \frac{Q}{3 V^2 \times \omega} = \frac{1308,4}{3 \times 230^2 \times 100 \times \pi} = 26,2 \cdot 10^{-6} \text{ F}$$

$$C_{\text{eq}} = 26,2 \mu\text{F}$$

19.

$$C = \frac{24}{25} \times C_{eq} = \frac{24}{25} \times 26,2 = 25,2 \mu F$$

20.

$$L = \frac{1}{25,2 \cdot 10^{-6} \times 25 \times (100 \times \pi)^2}$$

$$L = 1,58 \cdot 10^{-2} = 15,8 \cdot 10^{-3} H$$

$$L = 15,8 mH.$$

21.

$$\text{THDI}\% = \sqrt{\frac{H_{7b}^2 + H_{11b}^2 + H_{13b}^2}{75,3^2 + 52,3^2 + 33,9^2}}$$

$$\text{THDI}\% = 97,74\%$$

Taux encore important.

1 cellule permet de limiter la pollution